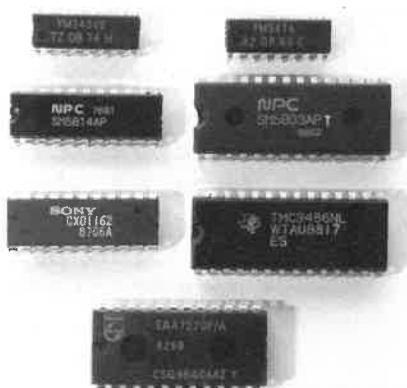


# デジタル・フィルタの音の違いをさぐる



デジタル・フィルタ

## DF 7種の比較

### (前編)

別府俊幸

#### プロローグ

#### 一架空の新製品情報

199\*年のオーディオショウでデビューした BEPPU AUDIO 社の新製品、CD-123456 は左右独立 24 ビット D/A、32 倍オーバーサンプリング・デジタル・フィルタを搭載した画期的なものだ。メーカーによると 24 ビット D/A によって初めてアナログを越える音質が得られたとの事だ。

ところで「CD に記録されている信号は 16 ビットなのに、なぜ 20 ビットとか 24 ビットとかの D/A が必要となるのか」と言う質問をよく受ける。これは 1,2,3,4 とデジタル化されたデータを、演算によって 1,1.5,2,2.5…、あるいは 1,1.25,1.5,1.75,2,… と増やし、より情報の多い、高密度の再生をするためである。16 ビットでは信号を  $2^{16}=65536$  段階に分割しているが、24 ビットではこれが  $2^{24}=16777216$  と増え、 $2^8(256)$  倍も精度の高い再生が可能となる。

さてここまででは波形の、つまりは電圧の細かさである。一方、時間について、サンプリング周波数 44.1 kHz が 32 倍オーバーサンプリングによって 1.4112 MHz になったと同等の細かさが得られる。この両者を考え合わせると本製品は 20 ビット 8 倍オーバーサンプリングの CD プレーヤよりも

も  $16 \times 4 = 64$  倍も高精度な再生音が得られるわけである。本機の音が素晴らしいのもうなづけるものである。

#### はじめに

現在のようなビット数競争、オーバーサンプリング・レート競争が統ければ、やがてはプロローグのような製品が登場するかも知れません。CD プレーヤの広告には、必ずと言って良いほど D/A コンバータの分解能と、デジタル・フィルタのオーバーサンプリング次数が、あたかも数字が多いほど良い音がするかのように記載されています。しかしこれらの数字は本当に再生音の密度を上げ、良い音を生み出すのでしょうか。

アナログ・アンプの音が最大出力と周波数特性で決まらないように、CD プレーヤの音も出力ビット数とオーバーサンプリングレートでは決まりませ



ん。これらの数字はデジタル・フィルタの一側面を表すものでしかありません。そしてデジタル・フィルタの音も、ビット数とオーバーサンプリングレートでは決まらないでしょう。


では、一体デジタル・フィルタとはどんなものなのでしょうか。「フィルタ」と言うぐらいですから、周波数特性を変更するものだろう位の事は解りますが、アナログのフィルタと比べて何が違っているのでしょうか。オーバーサンプリング数やビット数は何を意味しているのでしょうか。

今回はオーバーサンプリングレートについて考え、併せてデジタル・フィルタを比較検討します。
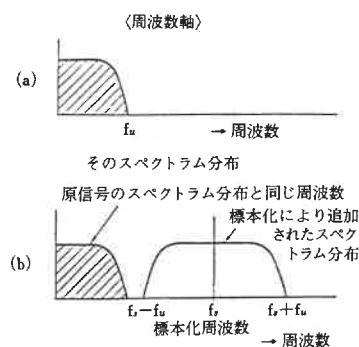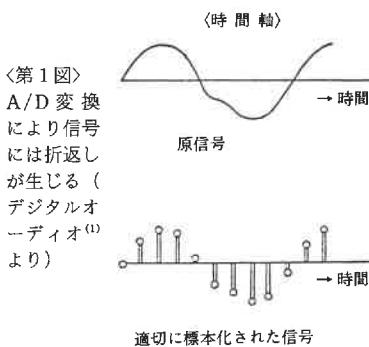
#### なぜフィルタが必要か

最初になぜデジタル・フィルタ (DF) やアナログ・フィルタ (AF) が必要か (使われるか) を復習しましょう。



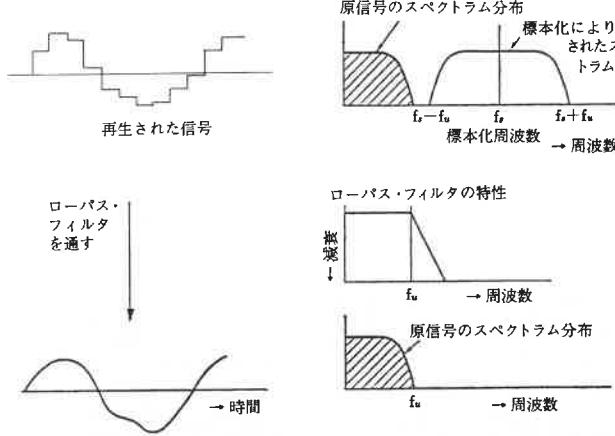

A/D 変換によって信号に帯域の折返しが起こることは先刻ご承知の通りです。第1図に示すように 44.1 kHz のサンプリング周波数では、原信号に 0-20 kHz の帯域しか含まれていないとしても、デジタル化されたパルス列には 24.1-44.1 kHz, 44.1-64.1 kHz, 68.2-88.2 kHz, …, と無限の折り返しが含まれます。もちろんこのパルス列を D/A 変換すれば、アナログ信号はこれら全ての折返しを含むものになります。最終的に耳に届いて欲しいのは、一番下の「原帯域」だから、なんらかの方法で不要な帯域を減衰させなければなりません。


しかし本当に不要帯域をカットする必要があるのでしょうか。フィルタは必要ないと N 氏は主張します。

「人間の耳には 20 kHz 以上は聞こえないのだから帯域外成分があつても問題はない。」

もっともな意見です。試してみると私にも 17 kHz 以上は聞こえません。これに対して R 氏は「ある種の信号は 20 kHz 以上でも検知できる。」

と反論します。sin 波でなくホワイトノイズのような信号では 20 kHz 以上も検知されるとの実験もあるそうです。けれども N 氏はあっさりと「そんな信号はレコードに入っていない。」

と断定してしまいます。(R 氏、一瞬絶句。)

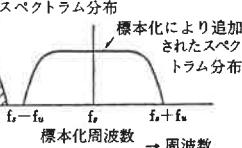

〈第2図〉  
アナログ・フィルタを通して折返しを除く(デジタルオーディオ<sup>(1)</sup>の図を改変)

ぜなら、高いオーバーサンプルを用いることは、それだけ高い周波数まで、AF の代わりに DF で処理することになるからです。DF も AF も不要帯域を減衰させる手段である点に変わりはありません。マニア的立場から言えば、AF よりも音が良くなくて DF を用いる価値はありません。

それでは、折返しを除去しなければならないとして、どの程度の減衰量が必要なのでしょうか。DF でも AF でも 100% 除去することは不可能です。とすれば、必要なのは 100 dB でしょうか、それとも 30 dB もあれば十分でしょうか。デジタル・オーディオの D レンジから考えれば 96 dB でしょうか。読者諸兄はどの様にお考えでしょうか。

## アナログ・フィルタとデジタル・フィルタ

不要帯域を減衰させる(除去するのではなく、あくまでも減らすものである)1つの方法は、D/A 変換された信号を高次のアナログ・フィルタに通すことです(第2図)。この方法は、

- (1) 20-24 kHz の狭い帯域で大きな減衰量を確保するために、高次のアナログ・フィルタを必要とする。
- (2) 高次のアナログ・フィルタは製作が難しい。
- (3) 高価である。
- (4) カットオフが信号帯域に近く、過渡特性の悪化、音質劣化を招く。
- (5) アーチャ効果による高域の減衰を避けられない。

等の弱点を抱えています。

これに対して DF を用いる(併用する)場合は、

- (1) 高次のデジタル・フィルタの生産は容易である。
- (2) AF と違い、素子の誤差による特性変化、経時変化がない。
- (3) (大量生産すれば) 安価である。
- (4) 定遲延フィルタを採用すれば、過渡特性の悪化を避けられる。

(5) オーバーサンプリング技法によってアーチャ効果による高域の減衰を回避できる。

など、AF の問題点をほとんど解決できると考えられます。

さらに第 1 世代の CD プレーヤで、DF を搭載した製品が高い評価を集めたことも、メーカー各社がこぞって DF 競争に走った一因と思われます。

さて、本当に DF は利点ばかりあるのでしょうか。

### デジタル・フィルタとは

デジタル・フィルタは、アナログ回路の CR 素子の代わりにデジタル的な演算によって通過周波数帯域を制限します。


さて、以下の例を考えてみましょう。

第 3 図(a)の信号は、2 つの周波数の正弦波を合成したものです。この波形を

$$y_4 = \frac{1}{5}(x_0 + x_1 + x_2 + x_3 + x_4)$$

式を用いてでフィルタリングすると(b)となります。確かに高周波成分の振幅が狭くなっています。さらに
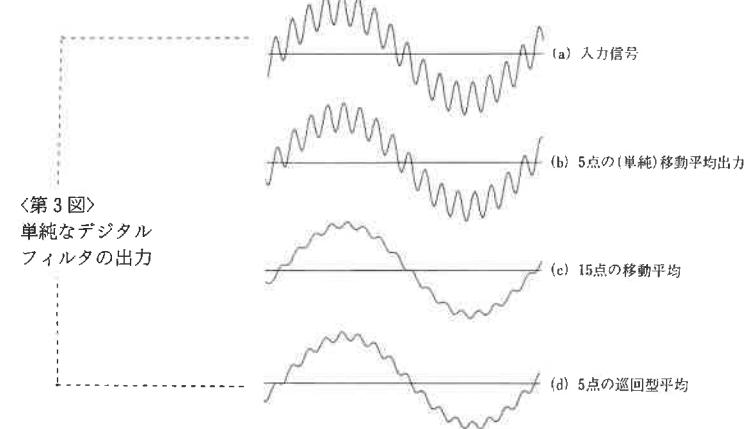
$$y_{14} = \frac{1}{15}(x_0 + x_1 + \dots + x_{13} + x_{14})$$



式でフィルタリングした結果は(c)になります。明らかに高域成分が減衰しているのがわかります。

「何だこの式は、単なる平均ではないか」と思われるかもしれません。その通りです。ところがこれも立派な DF です。FIR 型のローパス・フィルタは、基本的にはこのような移動平均演算です。

ここでは単に平均を計算しているだけですが、所定の特性を得るために各項に係数を掛け、重み付け平均演算を用います。例えば 5 点の最小二乗近

似フィルタでは、

$$y_4 = \frac{1}{35}((-3)x_0 + 12x_1 + 17x_2 + 12x_3 + (-3)x_4)$$


のようになります。この係数のグループをフィルタ係数と呼びます。

ここで各係数の和が 1 になっていることに注意してください。和が 1 よりも大きければフィルタはゲインを持ちます。逆に 1 よりも小さければ損失を持つことになります。

5 点の平均フィルタを模式的に表わすと第 4 図(a)になります。 $Z^{-1}$  なんて気味の悪い記号がありますが、これはラッ奇回路ですから、1 周期前の値を保持します。 $Z^{-1}$  を 2 度通過すれば 2 周期前のサンプル値、を 3 回通れば 3 周期前の亡靈を表わします。第 4 図(a)では $Z^{-1}$  が 5 つもありますから、出力 Y は 5 周期前の値と、4 周期前の値と、3 周期前の値と、2 周期前の値、そして 1 周期前の値の 5 つから計算されることになります。このようにループを持たないフィルタを FIR(Finite Impulse Response)、有限長インパルス応答フィルタと呼びます。

これに対してループを持つフィルタもあります。第 4 図(b)に示した無限長インパルス応答(IIR: Infinite Impulse Response)フィルタがそうです。式で表わすと
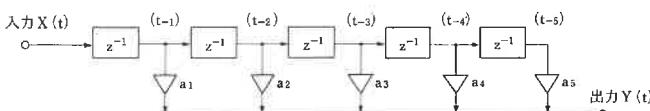
$$y_4 = \frac{1}{5}(x_4 + y_3 + y_2 + y_1 + y_0)$$



(a) FIR(非巡回型)フィルタ  
 $z^{-1}$  はラッチで、1サンプル前の値を保持する  
a<sub>1</sub>～a<sub>5</sub>は係数、本文中の例では係数は全て 0.2


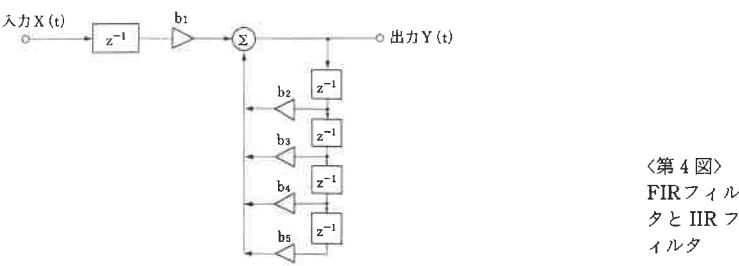


図 4 は、FIR フィルタと IIR フィルタ

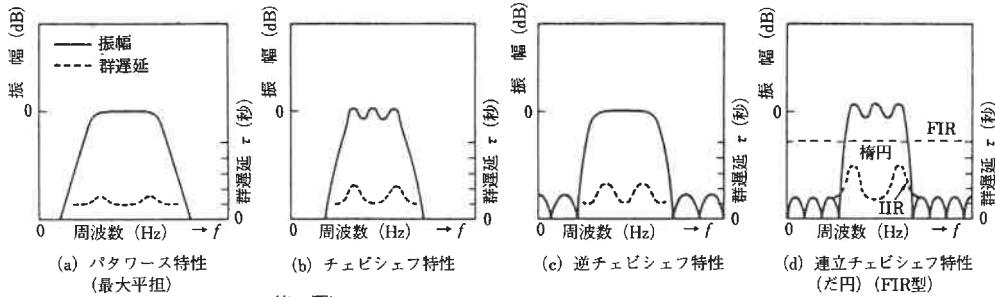

第5図 デジタル・フィルタの振幅特性（バンドパス）文献(2)より

となります。ループを持つと言うことは過去の出力を遅れさせて再び入力に使用する事です。そう言えば、アナログにもフィード・バックなる出力を入力に戻す技法がありました。

第4図(b)のブロックでは、無限という名前にも関わらず、4周期前の出力までしか計算に用いられていないように思えますが、この4周期前の出力はそれ以前の4周期の出力を含んでいますから、結局無限回前の出力までも含むことになります。(実際にはどこかで0になってしまいます。)お気づきの方もあるでしょうが、IIRフィルタの係数を指数的に減衰させるとアナログ・フィルタに似てきます。

5点の単純IIR出力を第3図(d)に示します。第3図の(b)と(d)を比較しておわかりの様に同じ次数でありながら、IIRフィルタはFIRフィルタよりも大きな減衰量を得ています。一般にIIRフィルタはFIRよりも少ない次数で希望特性を実現できます。反面ループを持ちますから、発振などの心配もあります。

デジタル・フィルタもアナログフィルタと同様にバタワース、ベッセル、チェビシェフ等の特性を実現することが可能です(第5図)。IIRフィルタではアナログと同様、周波数特性の変更は遅延時間(位相)の変化を招きますが、FIRでは定遅延(直線位相)特性を構成することが可能です。

定遅延とは馴染みのない言葉かとも思います。アナログ・フィルタでは、周波数特性を変化させることによって位相特性も変化します。位相が変化すれば、遅延は位相を周波数で微分

したものですから、周波数によって変わってきます。ところがFIRフィルタでは周波数に関係なく、位相遅れが一定の特性を実現できます(第5図(d)の点線)。

CDプレーヤに搭載されたDFには大部分、連立Chebyshev特性の定遅延フィルタが採用されています。(昔なじみのバタワースではありません)。定遅延(連立Chebyshev)特性が用いられる理由は、(1)高い減衰量を狭い帯域で得ることができ、(2)群遅延ひずみを発生しないの2点だと思います。

群遅延ひずみを発生しないと言ってもピンと来ない方のために例を挙げますと、2wayのスピーカで、ウーファーがトゥイーターよりも前に出ている製品を見たことがあると思います。マニアであれば、ネットワークで周波数分割をすると高い方の位相が進み、低い方が遅れるため、空間で位相を合せるためにこのような形になっていると、既に御存知でしょう。そうです。もしネットワークで周波数による位相変化がなければ、つまりネットワークでの遅延が一定であれば、高域成分と低域成分は同時にスピーカから放出されるはずです。したがって同一平面に2つのスピーカを配置しても一向に構わないはずです。これが遅延が一定の状態です。

話を戻します。デジタル・オーディオはどうしても可聴帯域の近傍(20kHzの近く)で急峻なフィルタリングが必要となります。そしてカットオフ周辺での位相変化が大きければ、可聴帯域の音にも影響があるでしょう。この「位相変化を抑え、音質を劣化させ


ない」点が定遅延デジタル・フィルタの優れた点であり、アナログ・フィルタよりもデジタル・フィルタが優れているとする論拠の一つでもあります。(後で述べますように、私はこの説には疑問を持っています)。

最後に用語説明です。DFの次数は、幾つのサンプル点を計算に用いるかを表わします。第4図の例では5点を用いますから5次のフィルタとなります。もし120点を計算に使用すれば120次のフィルタとなります。DFの次数はアナログ・フィルタの次数とは意味合が違いますので注意してください。また、オーバーサンプリングの次数とも違うものです。念のため。

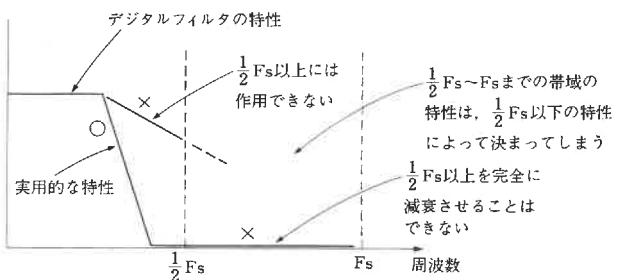
## オーバーサンプリングについて

しかし残念なことに、DFもまたサンプリング定理の支配下にあります。サンプリング周波数の1/2まで、44.1kHzでは22kHz以下の帯域しか扱うことはできません。(第6図)。折返しが存在する帯域は1/2Fs以上ですから、これを除くためには、なんらかの方法でサンプリング周波数を高くしなければなりません。

インターポレーション(補間)は、元々のサンプルとサンプルの間に、新たに計算によってサンプルを作り出す技法で、見かけ上のサンプリング周波数を2倍(3,4,⋯,倍)とします。たとえばサンプルとサンプルの中間に1つ点を追加すれば、見かけ上は88.2kHzのサンプリングになりますから、44.1kHzまでの帯域のフィルタリングが可能になります。(第7図(b))。こ




〈第6図〉  
デジタル・フィルタが有効なのは  $1/2 F_s$  まで

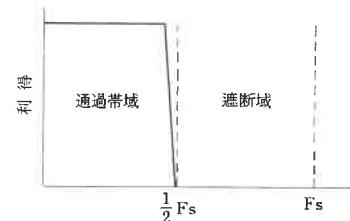

〈第7図〉 2倍オーバーサンプリングに使用するフィルタ特性

れによって  $24\text{ k}\sim44\text{ kHz}$  に存在する第一の折返しを減衰させることができます。これが2倍オーバーサンプリングです。

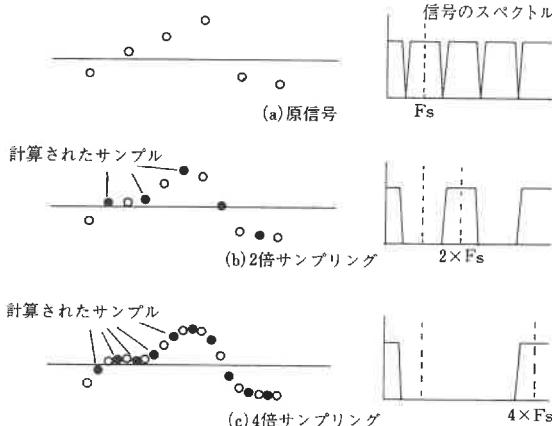2倍サンプリング出力をもう一度2倍することで、4倍サンプリングを得ることができます。(第7図(c))。4倍の場合は原信号にいきなり3点を付け加えても可能ですが、2倍フィルタを縦列接続して構成する方法が係数感度



〈第7図〉 オーバーサンプリングによる信号の変化を下げるなど利点があり、一般的です。

しかしオーバーサンプリングも魔法の杖ではありません。第7図を見る限りでは、オーバーサンプリングによって失われた点が忠実に再現され、折返し雑音が完全に除去されるように思えますが、実はそうではありません。

補間の方法を考えてみましょう。


まずサンプル点の中間に0のサンプル点を作り、と同時に各々のサンプルの値を2倍します。(第8図(b))。数学的な証明は省きますが、0のサンプル点を与える前(第8図(a))と後(b)のサンプル列の持つ周波数スペクトルは

同じになります。(詳しくは参考文献<sup>3,4)</sup>を見てください。)

次にこのサンプル列を第9図の遮断特性を持ったDFに通せば、第8図(c)のサンプル列になります。第9図のフィルタはローパス特性ですから、これは第8図(b)のパルス列をスムー


ジングする事にも相当します。このようにオーバーサンプリング・フィルタは補間を伴ったローパス・フィルタです。

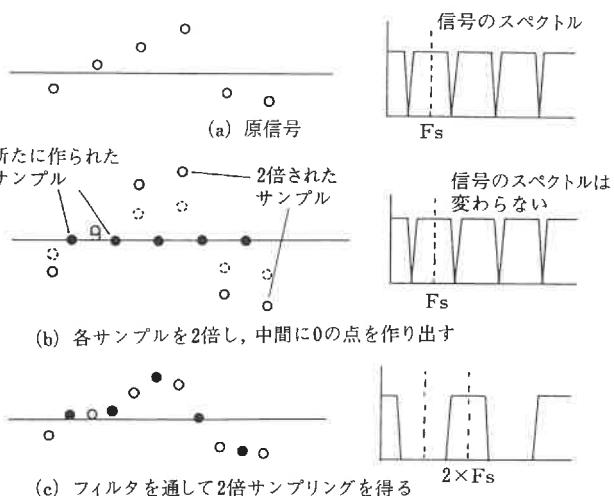第8図(b)に示しましたように、新たなサンプル点を計算する際には、0のサンプルを導入しています。直観的



〈第8図〉 2倍オーバーサンプリングのしくみ

〈第10図〉  
使用したデジタル・フィルタ

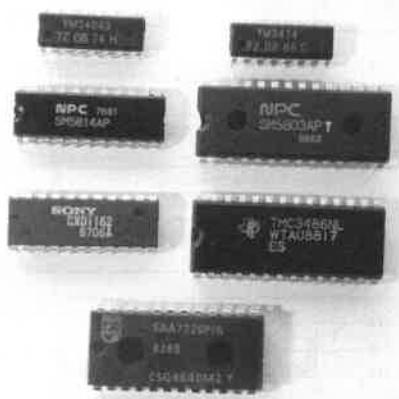

にはこんな面倒なことをしなくとも、1つ前のサンプル値をそのまま用いるとか、前後2点の平均値を用いれば計算が楽になりそうですが、前者はサンプル/ホールドを用いるアナログ回路と同様の演算を施すことになり、平たく言えばアーチャ効果による高域劣化を招き、後者はある種のフィルタ演算となり周波数特性を乱すことになります。以上説明してきましたように、技術的にはオーバーサンプルには数多くの利点があります。しかし技術的利点が必ずしも良い音に結びつくとは限りません。



最後に、多くの方が誤解されているようですが、オーバーサンプルを使用しても、元の信号を復活させるわけではありません。オーバーサンプルされた信号と2倍のサンプリングレートでA/Dされた信号とは本質的に異なります。そして2倍された信号は、1倍の信号に含まれる情報を、増やすものではありません。

## デジタル・フィルタの比較

デジタル・フィルタ(DF)を交換して試したいと思い立った理由の1つは、DFはそれぞれ個有の音を持つはずだと思ったからです。一般にDFの銘柄

〈第11図〉	SHL	1	16	SHR
Y M 3404	XO	2	15	FEN
B ピン配置	X1	3	14	ST
(ヤマハデ	Vdd 2	4	13	Vss
ータシート	BC1	5	12	BCO
より)	SDSY	6	11	WCO
	SD1	7	10	DRO
	Vdd 1	8	9	DLO

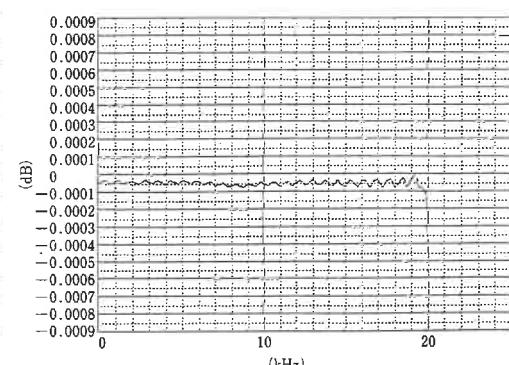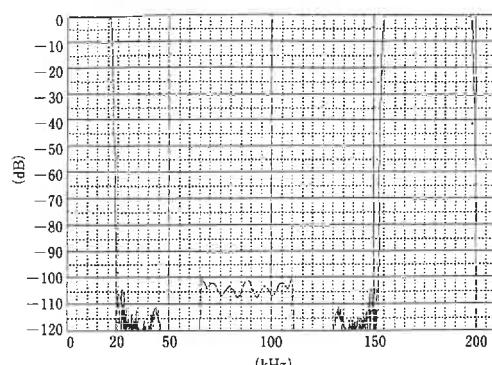〈第12,13図〉  
YM 3404 B 遮  
断特性とリップ  
ル特性(ヤマハ  
データシートよ  
り)



品名	Fs	データ長	減衰量	リップル	乗算器	フィルタ次数
YM3404B (YAMAHA)	4	18	99dB	$1 \times 10^{-4}$	19 * 18bit	1st : 225 (FIR) 2nd : 41 (FIR)
YM3414 (YAMAHA)	8	18	100dB	$1 \times 10^{-4}$	19 * 18bit	1st : 225 (FIR) 2nd : 41 (FIR) 3rd : 21 (FIR)
SM5814AP (NPC)	4	18* (16)	70dB	$1 \times 10^{-3}$	16 * 18bit	1st : 105 (FIR) 2nd : 21 (FIR)
SM5803AP (NPC)	8 / 4	20/18/16	70dB	$5 \times 10^{-5}$	20 * 22bit	1st : 153 (FIR) 2nd : 29 (FIR) 3rd : 17 (FIR)
SAA7220 (Philips)	4	16	55dB**	1.0**	16 * 12**	120****
CXD1162P (SONY)	4	16	80*** 65***	$1 \times 10^{-3}$ $4 \times 10^{-3}$		1st : 83 (FIR) 2nd : 21 (FIR)
TMC3486 (TI)	8 / 4	18 / 16	120dB	$1 \times 10^{-5}$		1+2+3 : 293 (FIR)

\* : 1DAC時のみ18bit出力、2DACでは16bit出力

\*\* : SAA7220はメーカー発表値ではなく、特性図から読みとった値

\*\*\* : 内部ROMにより切り替え可能

\*\*\*\* : 1段構成か2段構成になっているかわからない

ただし、減衰量はメーカーにより基準が異なるため、一概に比較できない


〈第1表〉 使用したデジタル・フィルタの特徴（入手順）

は、D/Aの銘柄ほどにはアピールされていません(私の記事にも「PCM 56 P」使用とD/Aの銘柄だけがタイトルに乗っていました)。そして、DFの名前が広告に出ていたとしても「左右独立DF」とか「A ヴァージョン」とか全く音には関係無さそうな文字が踊っており、巷ではDFによって音が変わることなどとは噂されていないようです。

しかし、私はDFによって大きく音


が変化するはずだと判断しました。なぜなら、同じオーバーサンプル数のDFであっても内部の構成、アキュムレータの桁数、計算の方式、周波数特性、その他によって異なった数値列を出力するからです。もちろん、D/Aに入力される数値が1つでも違えば再生される音も変わります。

2つめの理由は、高次のDFが万能のように言われていますが、DFによ

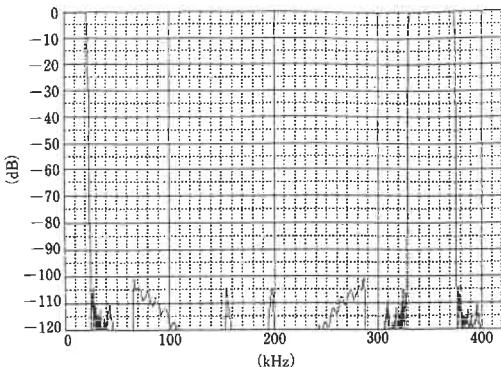

SHL	1	16	SHR
XO	2	15	Sync S
X1	3	14	TD
Vdd 2	4	13	Vss
BC1	5	12	BCO
SDSY	6	11	WCO
SD1	7	10	DRO
Vdd 1	8	9	DLO

〈第14図〉  
YM 3414  
ピン配置  
(ヤマハデータシートより)

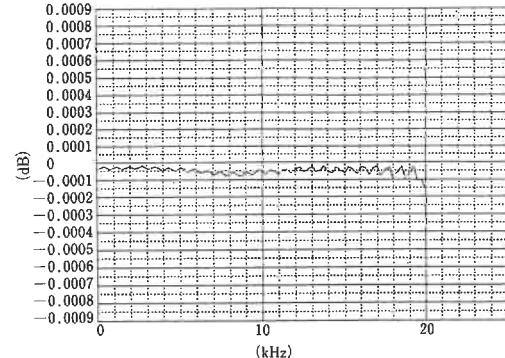

〈第15,16図〉  
YM 3414遮断特性とリップル特性(ヤマハデータシートより)

一方、DFを考えてみましても、8倍オーバーサンプリングは、2倍よりも良い音がするのでしょうか。アナログ的感覚から言えば、フィルタの段数が多いほど(オーバーサンプルの次数が高いほど)、音が悪くなると考える方が自然ではないでしょうか。

さらに、DFに用いられている定遲延フィルタは本当に音が良いのかという疑問も残されています。DFに定遲延フィルタが用いられる理由は前述した通り、急峻な遮断特性が実現できる

ことと群遅延ひずみを発生しないことです。そして群遅延ひずみは音質に有害であるとされているのですが、誰かバタワース・フィルタやチェビシェフ・フィルタと聴き比べた人がいるのでしょうか。群遅延というファクタは、それだけで音質を決定するほど大きなものなのでしょうか。(しかるに私としては、今の処どちらが優れているとの証拠も持っていないと言うのが事実です。近い将来、私が定遲延フィルタが最も良いと主張する可能性を否定するものではありません)。

3番目は、これが最も大きな理由で




っても固有の音があるという仮定に立てば、DFにも音質劣化があることになりますから、DFの音がアナログ・フィルタ(AF)よりも良い保証はどこにもない事に気がつくはずです。一般に高次のAFは特性的にも音質的にも問題があるとされています。そして減衰量の大きな、遮断特性の急峻なAFを製作することが困難なことも事実です。しかしDFは、本当にAFよりも良い音がするのでしょうか。高次のDFはAFと異なり、音質を劣化させないのでしょうか。本当に8倍オーバーサンプリングは8次のAFよりも優れているのでしょうか。

22ピンDIP


XTI	1	22	ADI
XTO	2	21	ACK
ATT	3	20	ALE
COSL	4	19	SOMD1
CKO	5	18	SOMD2
Vss	6	17	Vdd
SCSL1	7	16	BCKO
SCSL2	8	15	WDCO
LRCI	9	14	DOR
DIN	10	13	DOL
BAKI	11	12	DGL

DIN	1	●	28	LRCI
BCKI	2		27	FSCO
CKSL	3		26	BCKO
CKDV	4		25	WCKO
8X	5		24	DOL
XTI	6		23	DOR
XTO	7		22	Vdd
Vss1	8		21	Vss2
CKO	9		20	DGL
MS1	10		19	DGR
MS2	11		18	FSEL2
MS3	12		17	FSEL1
MDT	13		16	DIEM
MEN	14		15	MUTE


〈第17図〉SM 5814 ピン配置(NPCデータシートより)

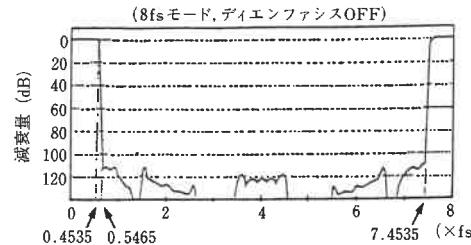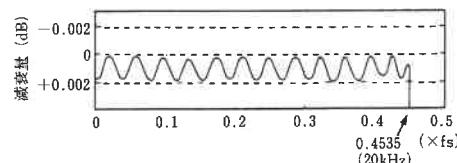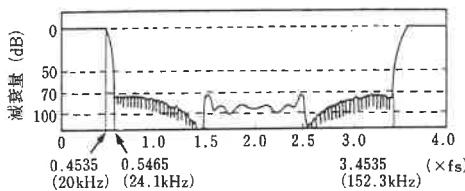


〈第18,19図〉  
SM 5814周波数特性と通過域特性(AP/AS)

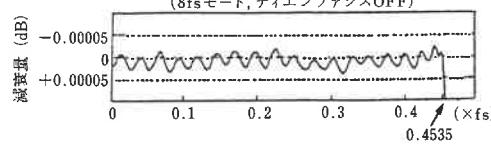


〈第21,22図〉  
SM 5803 A周波数特性と通過域特性

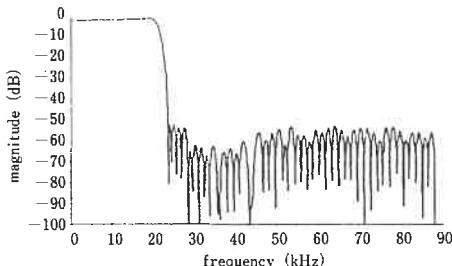

〈第24図〉  
SAA 7220の遮断特性（フィリップス・データブックより）

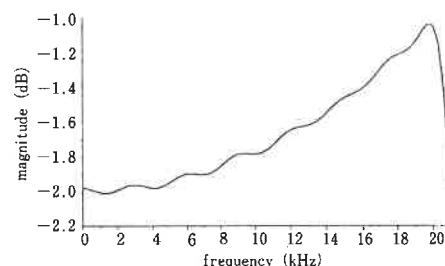

〈第25図〉  
SAA 7220の通過域特性（同データブックより）

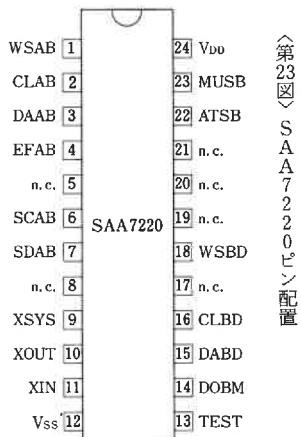

ですが、ただ単に、どの DF が一番良いか自分で聴いて比べたいのであります。もちろんデジタル・プロセッサの再生音は、DFだけでは決まりません。D/A やフィルタやその他数多くの、未知のものも含めてのパラメータによって変化するでしょう。しかし、個々のパートの音を確かめ、自分が意図する音にもって行くことこそ自作の醍醐味です。DF の音も、抵抗の音を比較するように 1 つずつ交換して試し、最善の物を選択したい。これが第3の理由です。

そしてもう 1 点。何が DF の音に大きな影響を与えるかを探ってみたいと考えました。しかしこれはまだ手探りの状態で、何も判断できる材料を持っていません。

## 使用するデジタルフィルタ

今回使用する DF はヤマハ YM 3404 B, YM 3414, 日本プレシジョン・サーチキツ (NPC) SM 5814 AP, SM 5803 APT, フィリップス SAA 7220, ソニー CXD 1162 P, テキサス・インスツルメンツ (TI) TMC 3486 NL の 7 種です（第10図）。特徴を第1表にまとめます。

今回用意した DF は、出力データ長は 16 bit, 18 bit, 20 bit と多様ですが、オーバーサンプリング次数は 4 倍ないし 8 倍となっています。実は、テストを思い立った時点（1988 年秋）では「アナログフィルタがきつくなるから、最低 4 倍サンプルは欲しい」と考えていました。つまり、その時点では AF よりも DF の方が優れているだろ


うと考えていた訳で、そのため各社のカタログより 4 倍以上のオーバーサンプリング DF を探し、入手しようと画策したからです。

ヤマハ YM 3404 B は同社の最高級 CD プレーヤ、CDX-10000 にも使用されている DF で、4 倍オーバーサンプリング、18 ビット出力を持っています<sup>5)</sup>。YM 3404 B のピン配置を第11図に、遮断特性、通過域リップル特性を第12, 13図に示します。


YM 3414 は同じくヤマハの DF で、こちらは 8 倍オーバーサンプリング出力となっています。データシートによると YM 3404 と同等の 4 倍サンプリングフィルタに、さらに 1 段 2 倍サンプリング・フィルタを追加した構造となっています。ピン配置を第14図に、特性を第15, 16図に示します<sup>6)</sup>。ピン配置を見ればわかりますように YM 3404 B とピンコンパチブルです。

NPC の SM 5814 AP の外形を第17図、遮断特性、リップル特性を第18, 19図に示します<sup>7)</sup>。NPC 社は精力的に DF のラインナップを揃え、カタログには 10 数種がありますが、機能とパッケージの関係から選びました。

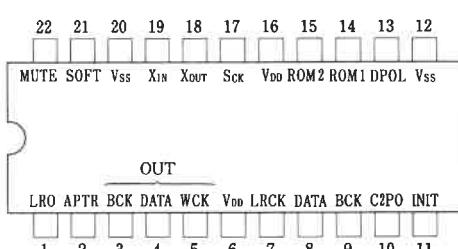NPC の SM 5803 AP の外形を第20図、特性を第21, 22図に示します<sup>8)</sup>。A 社、D 社の 20 bit 8 倍オーバーサンプリング CD に採用されている DF で、デジタル・アップテネーション、ミューティング、デジタル・ディエン





〈第26図〉  
CXD 1162 P ピン配置

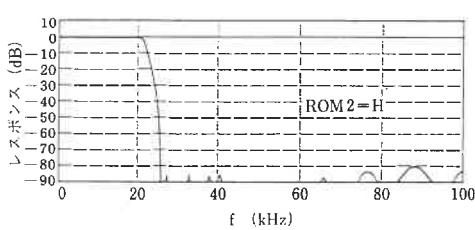


〈第27図〉  
CXD 1162 P 周波数特性 (ROM 1 = "L", ROM 2 = "H")

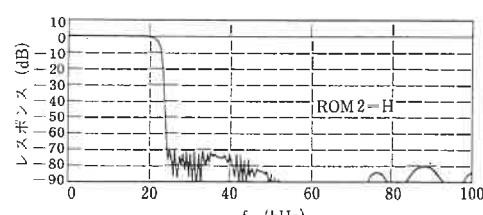〈第28図〉  
CXD 1162 P 遮断特性 (ROM 1 = "L", ROM 2 = "H")




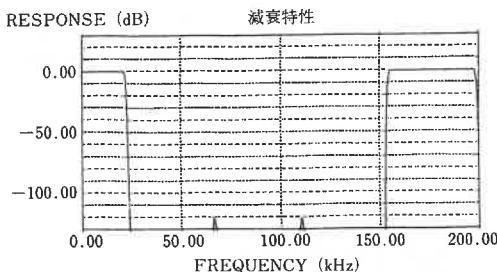


〈第30図〉  
TMC 3486 NL 周波数特性（4倍）

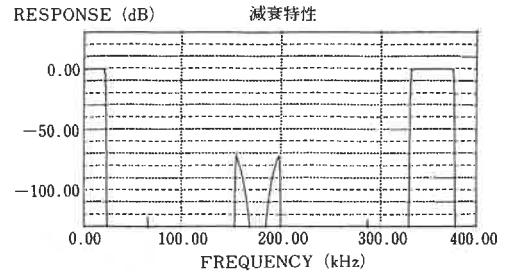

〈第32図〉  
TMC 3486 NL 周波数特性（8倍）

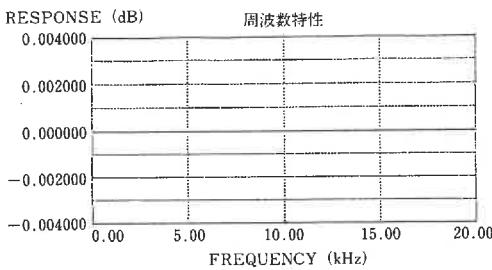

〈第31図〉  
TMC 3486 NL 遮断特性（4倍）

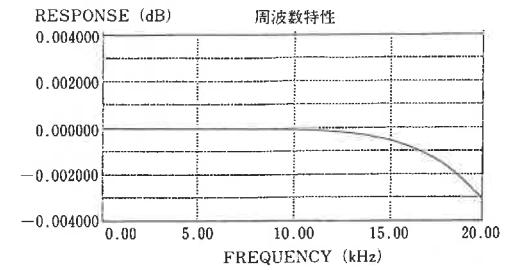

〈第33図〉  
TMC 3486 NL 遮断特性（8倍）

ファシス、ジッターフリーなど多彩な機能を持った石です。同社の4番バッターに違いないとサンプルを入手しました。私がごちゃごちゃ書くよりも、開発者による報告（本誌88年10月）<sup>9)</sup>のほうが参考になるに違いありません。SM 5803 APは4倍での使用も可能ですが、周辺回路が面倒になりますので、8倍のみをノイズ・シェーピングを使用した状態でテストしました。

フィリップス SAA 7220はフィリップス/マランツ社の最高級から最安価機種のほか、内外の多くのCDプレーヤに採用されているDFです。日本製DFと比較するとスペック的には見劣りしますが、再生音には定評のあるチップです。ピン配置を第23図に、遮断特性、リップル特性を第24、25図に示します<sup>10)</sup>。

ソニー CXD 1162 Pは同社の中高級CDプレーヤに採用されている4倍オーバーサンプリングDFです。83次と21次のFIRフィルタで構成されていますが、面白いことに各々のROMの係数をスイッチにより切り替えることができます。ですから4通りの遮断特性、つまりは4通りの音質を切り替えることが可能となっています。ピン接続を第26図に、遮断特性の例を第27、28図に示します<sup>11)</sup>。

ソニーの最高級機種DAS-R 1に

は8倍、18bit出力のCXD 1144 APが使用されているのですが、残念ながらこのチップは外部に販売しないとのことで（88年9月時点）入手不能でした。ところが、TI社のTMC 3486の資料を検討していると、CXD 1144と極めてよく似ていることに気がつきました。はっきり言ってしまふと、内部ブロックは同じ原図から作製されているようであり、ピン配置も1つを除いて同じ（これは3486のヴァージョンアップのためと思われる）、遮断特性も瓜2つ、またソニーとTIがオーディオ用DFを共同開発したことが伝えられていましたから、これらの2つは同じ石であると結論しました。TMC 3486のピン配置、遮断特性、リップル特性を第29～33図に示します<sup>12)</sup>。8倍/4倍オーバーサンプリング切り替え、18/16bitデータ切り替え、2種類のデータフォーマットに対応ヒュニークな機能を持った石です。

DAS-R 1はCXD 1144 APの18bit出力にノイズシェーパを併用し、16bitD/Aと組み合わせて使用しているのですが、ノイズシェーパLSI CXD-1329については資料も入手できず、今回は16bit出力での使用とされています。

（つづく）

#### [参考文献]

- 1) 土井利忠、伊賀章、ディジタルオーデ

TEST	1	28	MODE0
TEST	2	27	MODE1
TEST	3	26	APT/WS
MUTE	4	25	LRCKO
SOFT	5	24	BCKO
SYNCF	6	23	DATAL
INIT↑	7	22	GND
V <sub>DD</sub>	8	21	GND
XIN	9	20	DATAR
BCKI	10	19	LE/WS
DATAI	11	18	TEST
LRCKI	12	17	FORMAT
INIT <sub>6</sub> /18	13	16	TEST
DPOL	14	15	OUT <sub>6</sub> /18

〈第29図〉 TMC 3486 NL ピン配置  
イオ、ラジオ技術社

- 2) 尾知博、山根大作、ディジタル・フィルタの最適設計法、インターフェース'88(3)、234-269
- 3) 尾知博、山里政樹、マルチレート・ディジタル・フィルタの原理と応用、インターフェース'88(6)、239-252
- 4) 湯川彰、オーバサンプリング方式のA-D/D-A変換技術(4)、日経エレクトロニクス458、223-231、(1988)
- 5) YM 3404 B データーシート、ヤマハ
- 6) YM 3414 データーシート、ヤマハ
- 7) SM 5814 データーシート、NPC
- 8) SM 5803 APT データーシート、NPC
- 9) 竹田稔ほか、設計者が語るマルチファンクション8fs 20bitデジタルの特徴、ラ技1988-10、54-57
- 10) SAA 7220 Data sheet, Philips
- 11) CXD 1162 P データーシート、SONY
- 12) TMC 3486 NL データーシート、日本 TI